

GUIA DE LABORATORIO N°5 (Laboratorio)

Objetivos

- Introducción al estudio de filtros.

Filtros

PARTE A: Filtro pasa-alto y pasa-bajo

MONTAJE A

1.- Arme el circuito de la figura con $R = 1\text{ K}\Omega$, $C = 10000\text{ pF}$.



MEDIDA A

1.- Mida la función transferencia del filtro como función de la frecuencia.

ANÁLISIS A

1.- Grafique la función transferencia en escala logarítmica, asocie el término pasa-bajo o pasa-alto.

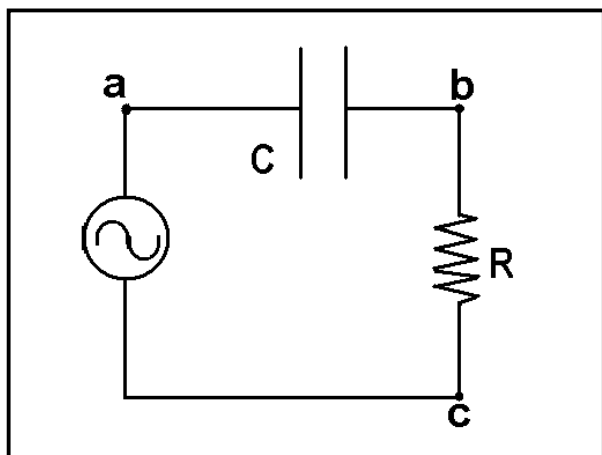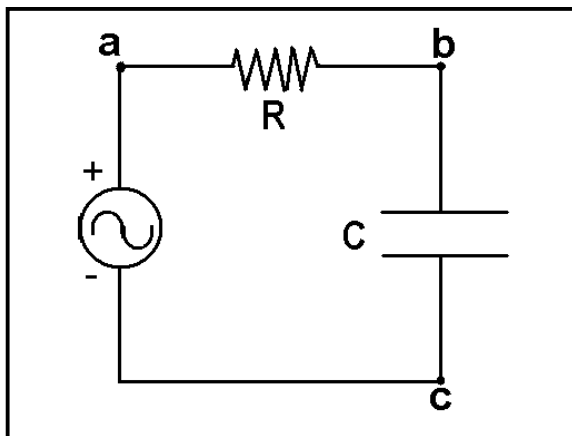2.- Analice las formas de las señales en el rango de baja amplitud de la señal de salida, y relacione con el concepto integrador o diferenciador.



MONTAJE B

1.- Arme el circuito de la figura con $R = 1\text{ K}\Omega$, $C = 10000\text{ pF}$.

MEDIDA B

1.- Mida la función transferencia del filtro como función de la frecuencia.

ANÁLISIS B

1.- Grafique la función transferencia en escala logarítmica.

2.- Analice las formas de las señales en el rango de baja amplitud y relacione con el concepto integrador o diferenciador.

PARTE B: Filtro pasa-banda

MONTAJE A


1.- Arme el circuito de la figura con $C = 3300 \text{ pF}$ y $L = 22 \text{ mH}$. R representa la suma de la resistencia de la bobina y la interna de la fuente (50Ω).

MEDIDA A

1.- Mida la función transferencia del filtro como función de la frecuencia.

ANÁLISIS A

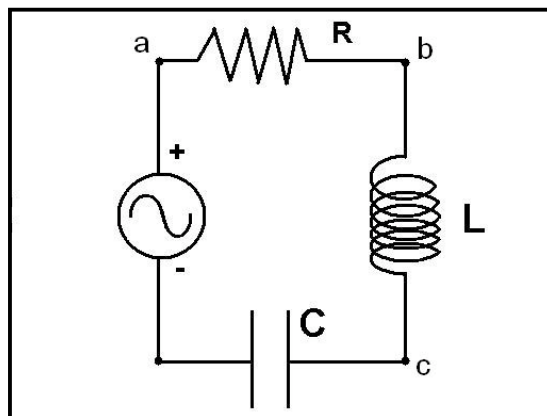1.- Grafique la función transferencia en escala logarítmica.



MONTAJE B

1.- En el circuito de la figura, reemplace R por una resistencia variable (potenciómetro) de $10 \text{ K}\Omega$.

MEDIDA B

1.- Introduzca una señal cuadrada de 2 V_{pp} y 200 Hz .

ANÁLISIS B

1.- Cambiando el valor de la resistencia, estudie los distintos tipos de amortiguamiento. Estime el valor de " L ".