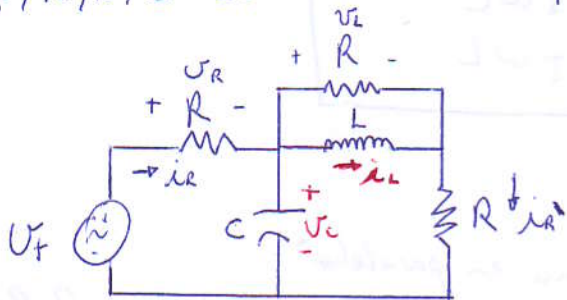


POR: Patricia Pérez A.

PROBLEMA 1

En el circuito de la figura, encuentre el "sistema de ecuaciones diferenciales" que permitan encontrar los valores de i_L y v_C .
 V_f, R, L, C son datos del problema.



SOL:

$$V_f = V_R + v_C \quad V_R = R \cdot i_R \quad \text{con } i_R = (i_C + i_L + \frac{v_C}{R})$$

$$\Rightarrow V_f = R \left(C \cdot \frac{dv_C}{dt} + i_L + \frac{v_C}{R} \right) + v_C$$

$$V_f = R \cdot C \cdot \frac{dv_C}{dt} + L \cdot \frac{di_L}{dt} + R i_C + v_C \quad (*)$$

$$v_C = v_L + V_R$$

$$V_R = R \cdot i_R' \\ i_R' = i_L + L \cdot \frac{di_L}{dt} + \frac{v_C}{R}$$

$$\Rightarrow v_C = L \frac{di_L}{dt} + R i_C + L \frac{di_L}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{v_C}{2L} - \frac{R}{2L} i_C \quad (1) \quad \text{Reemplazando en } (*)$$

$$V_f = R \cdot C \cdot \frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{2} - \frac{R}{2} i_C + R i_C + v_C$$

$$\Rightarrow \frac{dv_C}{dt} = -\frac{3}{2} \frac{v_C}{RC} - \frac{1}{2C} i_C + \frac{V_f}{RC} \quad (2)$$


El sistema es:

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{v_C}{2L} - \frac{R}{2L} i_C$$

$$\frac{dv_C}{dt} = -\frac{3}{2} \frac{v_C}{RC} - \frac{1}{2C} i_C + \frac{V_f}{RC}$$

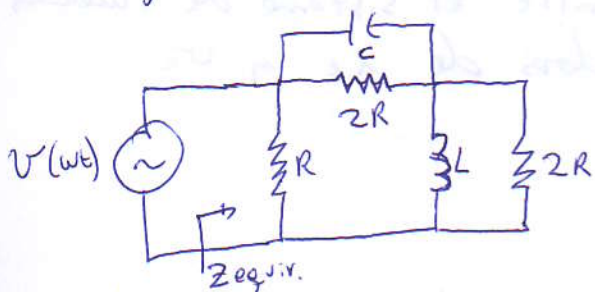PROBLEMA 2


Encuentre la impedancia equivalente del sistema, si es que el voltaje de entrada, es de frecuencia " ω ".



Recordar que:
 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$
 $Z_L = j\omega L$

SOL:

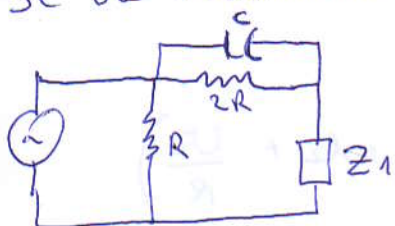
Se va resolviendo el circuito por partes:



"suma en paralelo"


$$Z_1 = j\omega L // 2R = \left(\frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{2R} \right)^{-1} = \frac{j\omega 2RL}{j\omega L + 2R} = \frac{2R}{1 + \frac{2R}{j\omega L}}$$

Luego:

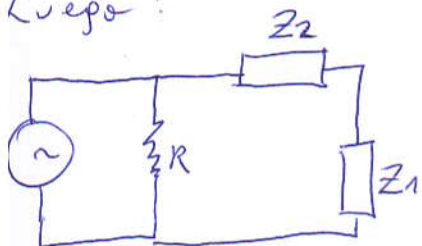

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C} // 2R = \left(j\omega C + \frac{1}{2R} \right)^{-1} = \frac{2R}{\frac{1}{j\omega C} + 2R} = \frac{2R}{1 + j\omega 2RC}$$

Luego

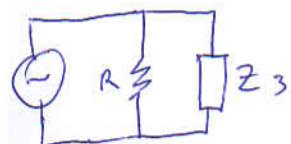


"suma en serie"

$$Z_3 = Z_1 + Z_2 = \frac{2R}{1 + \frac{2R}{j\omega L}} + \frac{2R}{1 + j\omega 2RC} = \frac{2R(1 + j\omega 2RC + 1 + \frac{2R}{j\omega L})}{(1 + \frac{2R}{j\omega L})(1 + j\omega 2RC)}$$

Finalmente se suman ambas en paralelo
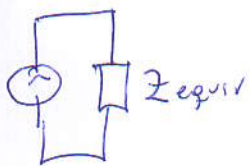
$$Z_{eq} = R // Z_3 = \frac{2R^2(1 + j\omega 2RC + 1 + \frac{2R}{j\omega L})}{(1 + \frac{2R}{j\omega L})(1 + j\omega 2RC)}$$



$$R + \frac{2R(1 + j\omega 2RC + 1 + \frac{2R}{j\omega L})}{(1 + \frac{2R}{j\omega L})(1 + j\omega 2RC)} //$$

Simplificar!!